
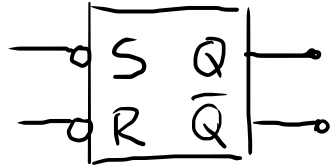


220 . FLIP FLOP JK

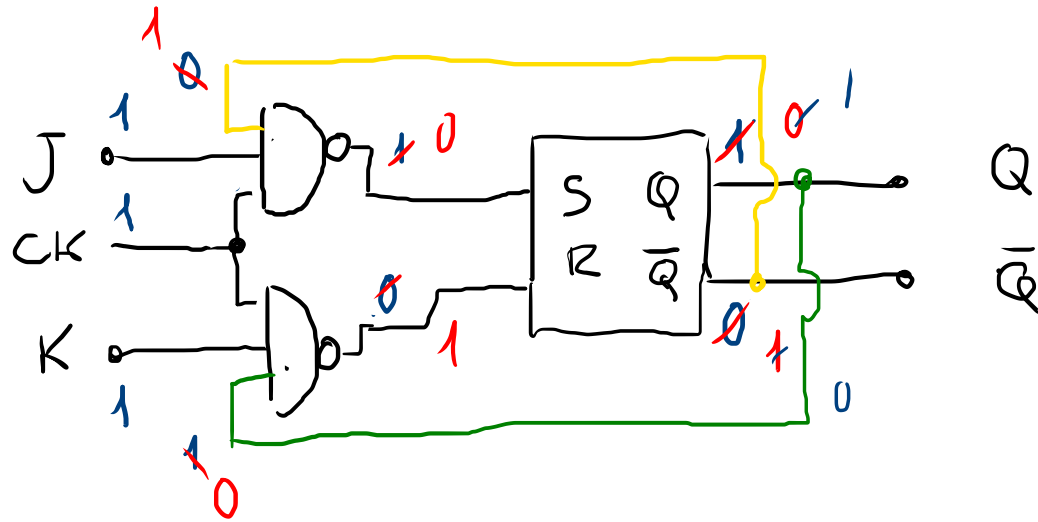

S	R	Q	\bar{Q}
0	0	1	1
0	1	1	
1	0	0	
1	1	Q	(hold)



$\Rightarrow D_0$

A	B	O
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

J	K	CK	Q
x	x		Q hold
0	0		Q hold
1	0		1
0	1		0
1	1		