
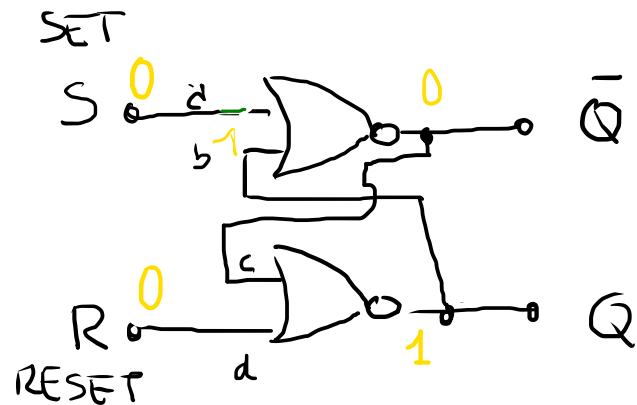


218

Flip Flop

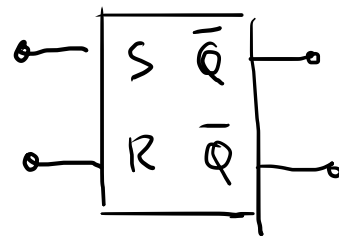


S	R	Q_n	\bar{Q}_n
0	0	Q_{n-1}	\bar{Q}_{n-1}
1	0	1	0
0	1	0	1
(1 1)		(0 0)	




NOR

A	B	O
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

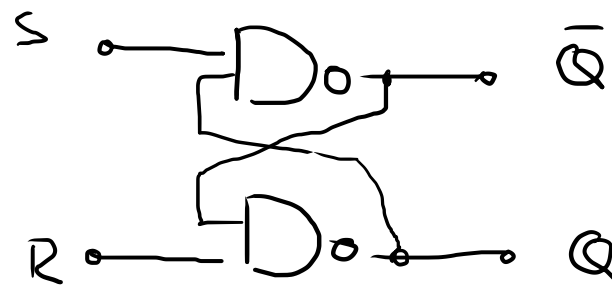

S	R	Q	\bar{Q}
(0 0)		1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	\bar{Q}


sn 74HC02 14 dip

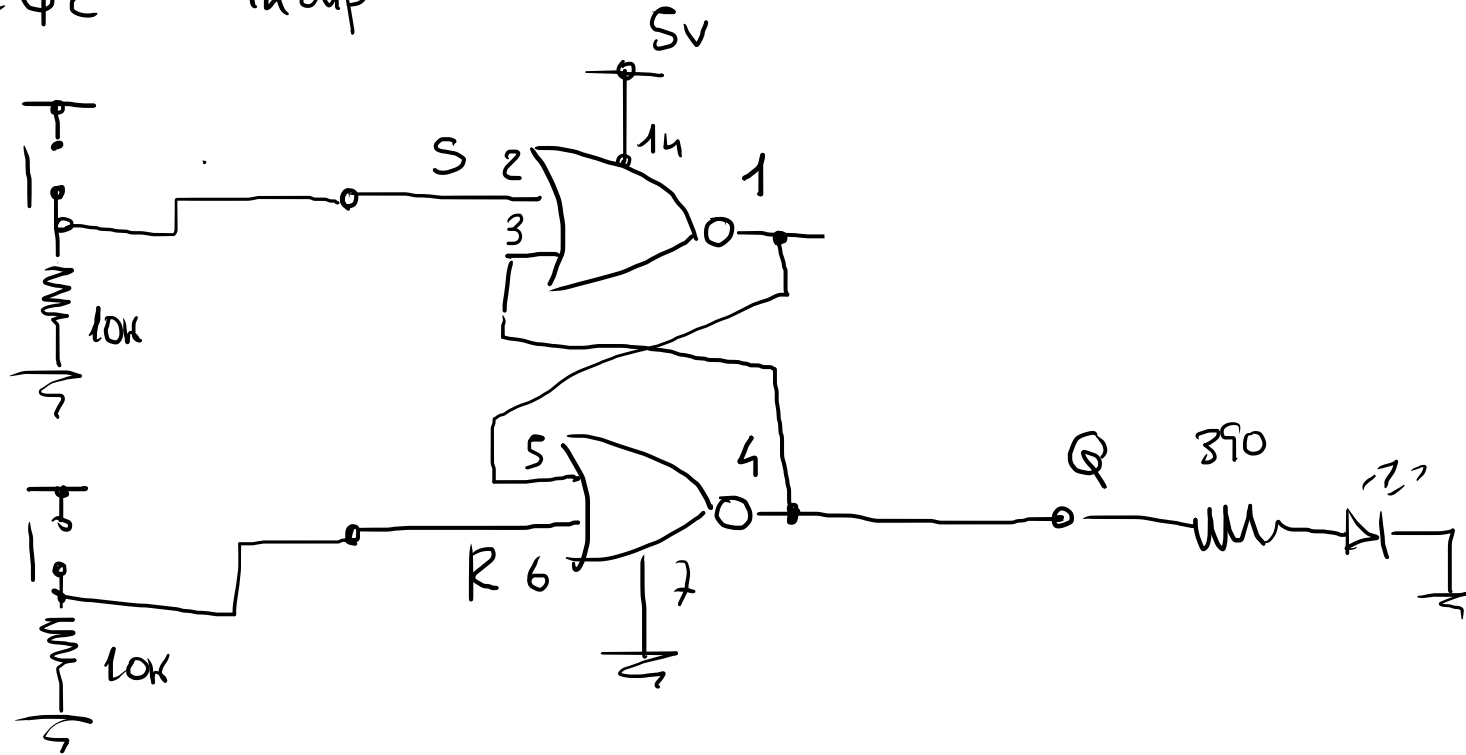

SN74HC00

NAND

00	1
01	1
10	1
11	0

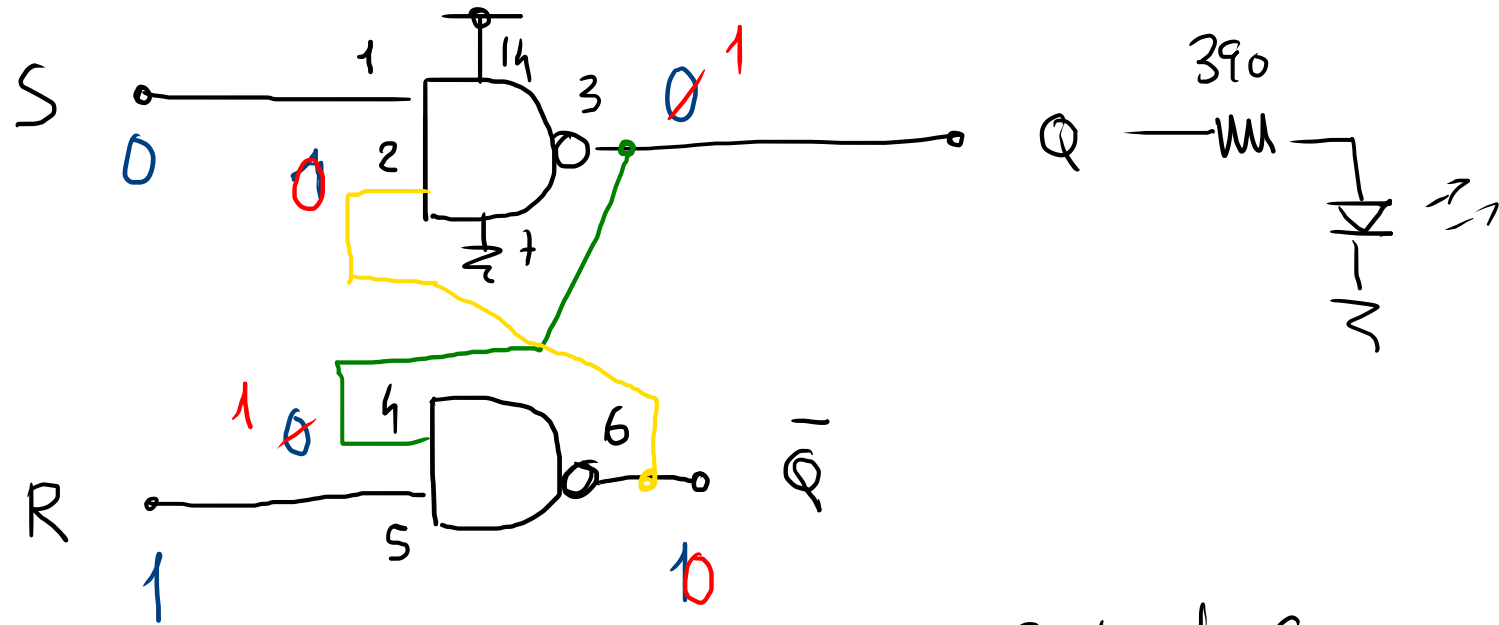

S	R	Q	
1	1	Q	hold
0	1	1	
1	0	0	
(0 0)			