
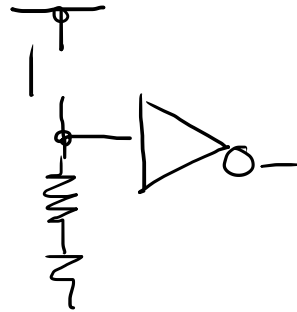


238

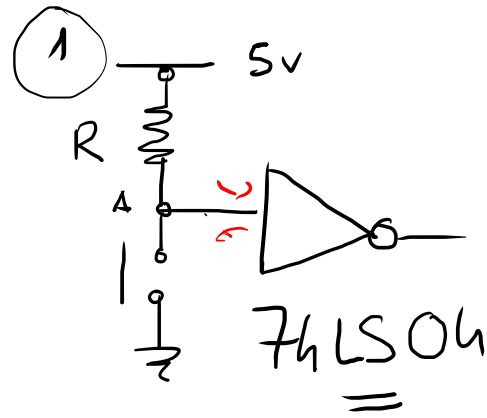


$$V_{IH} = 2V$$

$$V_{IL} = 0,8V$$

$$I_{IH} = 40 \mu A$$


$$I_{IL} = -1,6 \mu A$$

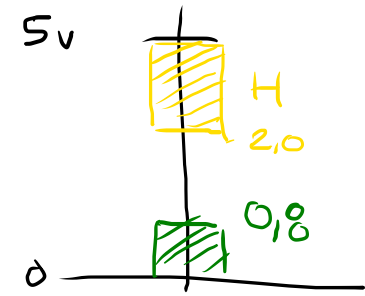

$$R = 10K \quad V = I R = 10K \cdot 40 \mu A = 10 \cdot 10^3 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 400 \cdot 10^{-3} = 0,4V$$

$$V_H = 5 - 0,4 = 4,6V$$
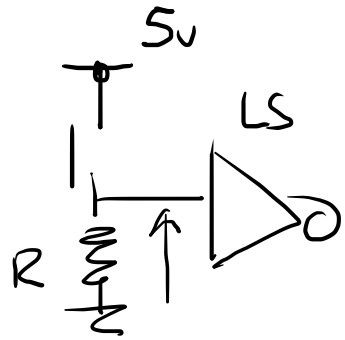
$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{5^2}{10K} = 25 \cdot 10^{-3} = \underline{2,5mW}$$



$$V_{IL} = 0,8 \text{ V}$$

$$I_{IL} = -1,6 \text{ mA}$$

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$V = IR = 1,6 \text{ mA} \cdot 10 \text{ k}\Omega = 16 \text{ V}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega \quad V = 1,6 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 10^3 = 1,6 \text{ V}$$


$$R = \frac{V}{I} = \frac{0,8}{1,6 \text{ mA}} = \frac{0,8}{1,6 \cdot 10^{-3}} = 0,5 \cdot 10^3 = 500 \Omega \approx 470 \Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5 \text{ V}}{470 \Omega} \approx 10 \text{ mA}$$


74HC...

$$V_{IL} = 2,1 \text{ V}$$

$$V_{IH} = 2,4 \text{ V}$$

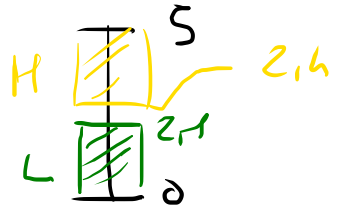

$$I_{leakage} \approx 1 \mu\text{A}$$

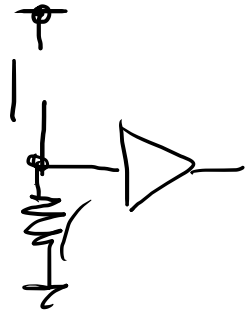

10K

$$\begin{aligned} V &= R \cdot I = 10 \text{ K} \cdot 1 \cdot \mu\text{A} = \\ &= 10 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^{-6} = \\ &= 10^{-2} = 0,01 \text{ V} \end{aligned}$$